




Power Board & PWM

Alimentation & techniques de variation

Power Board

A quoi ça sert?

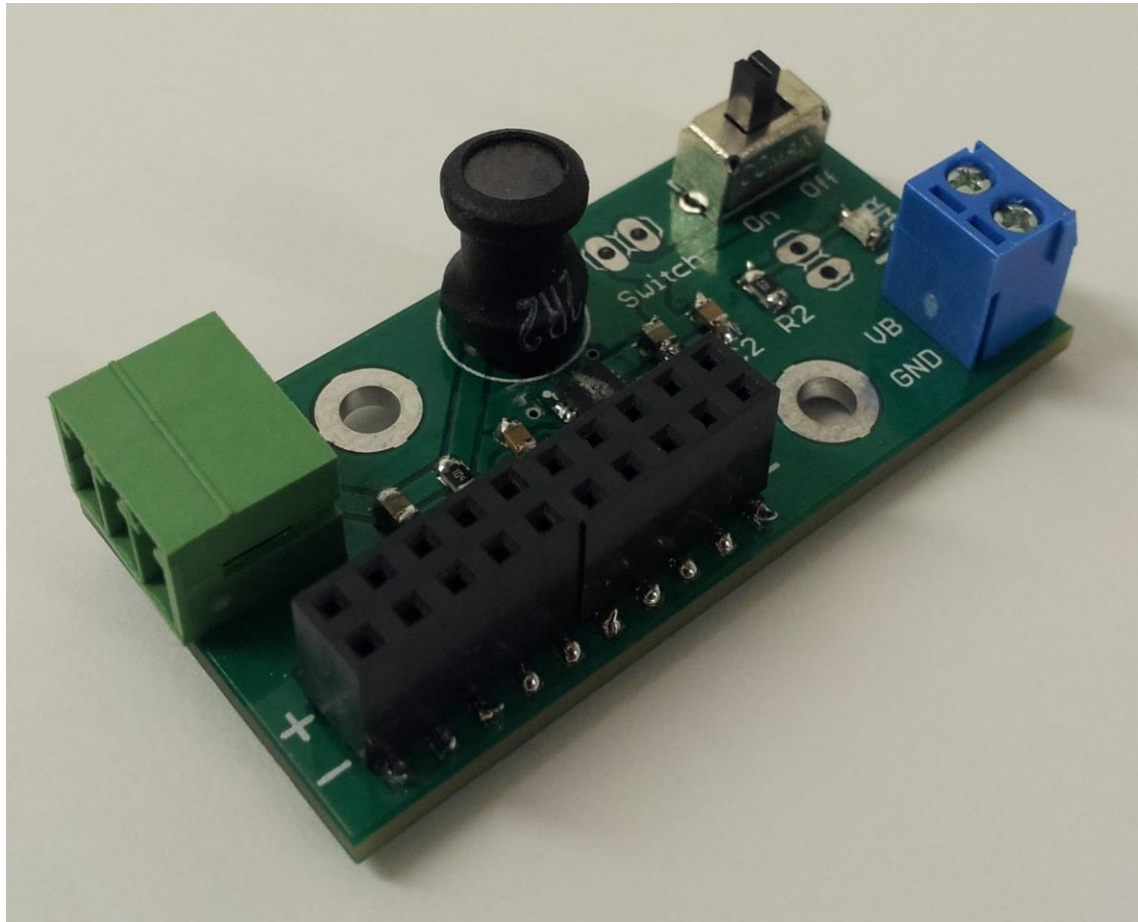

Power board

Principaux composant :


- Switch on / off
- Connectiques
- Regulateur de tension





Regulateur de tension


Principe de fonctionnement :

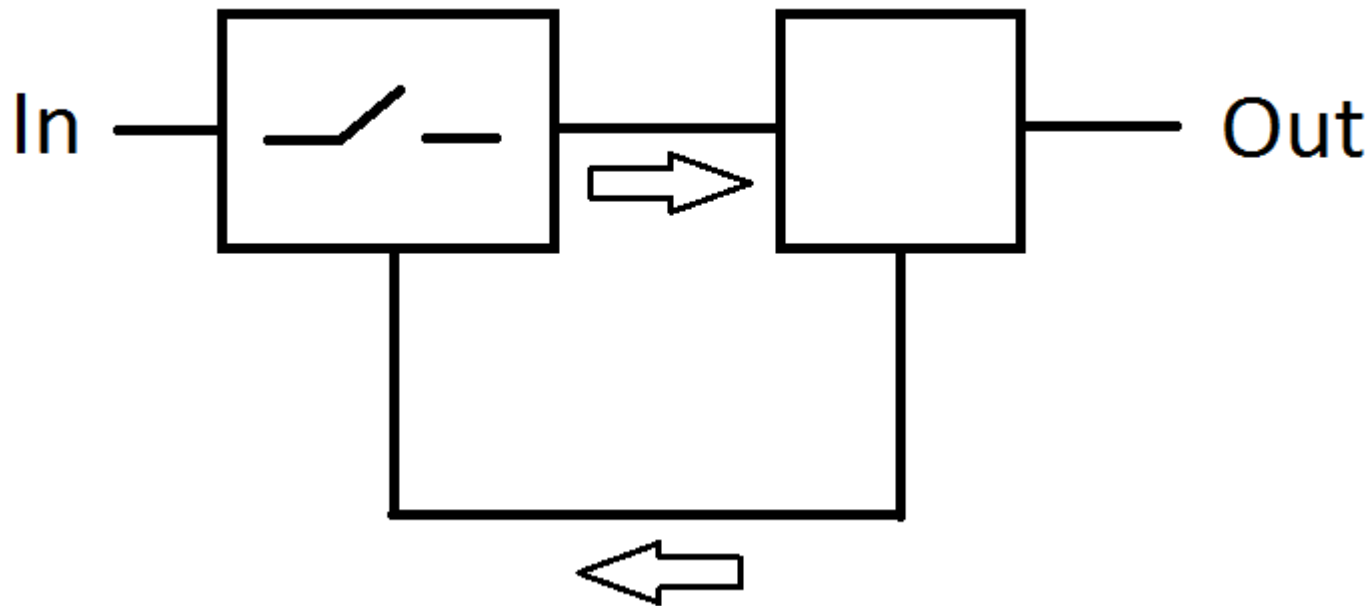



Regulateur de tension


A quoi ça ressemble?

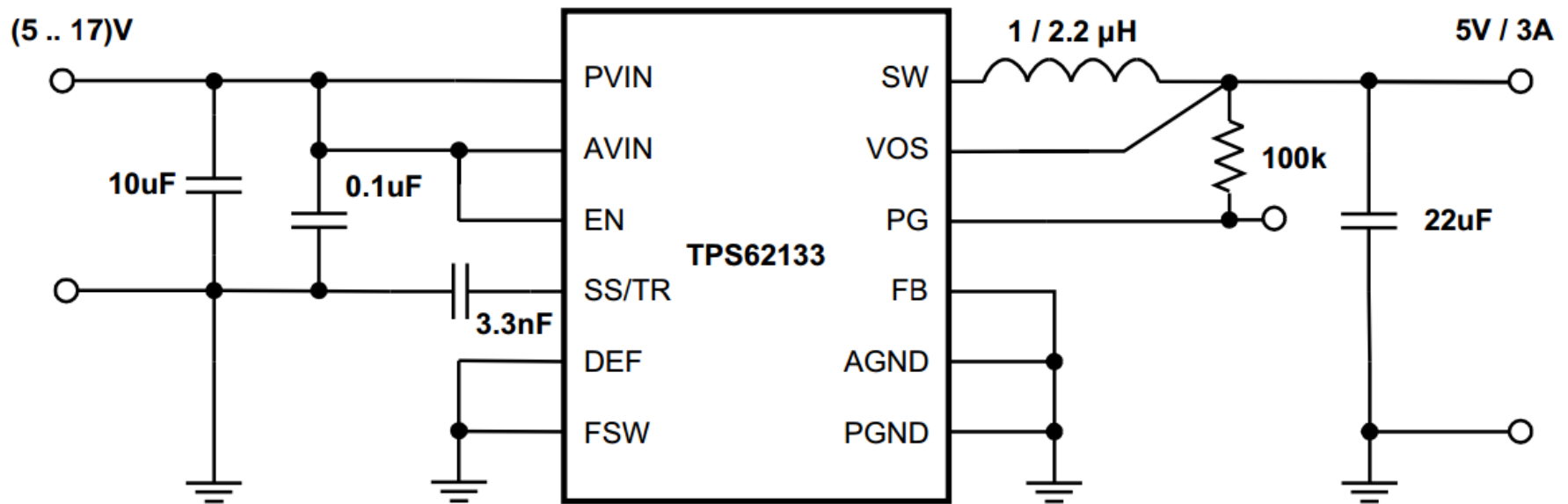

PWM


ou Pulse Width Modulation

Qu'est ce que c'est?

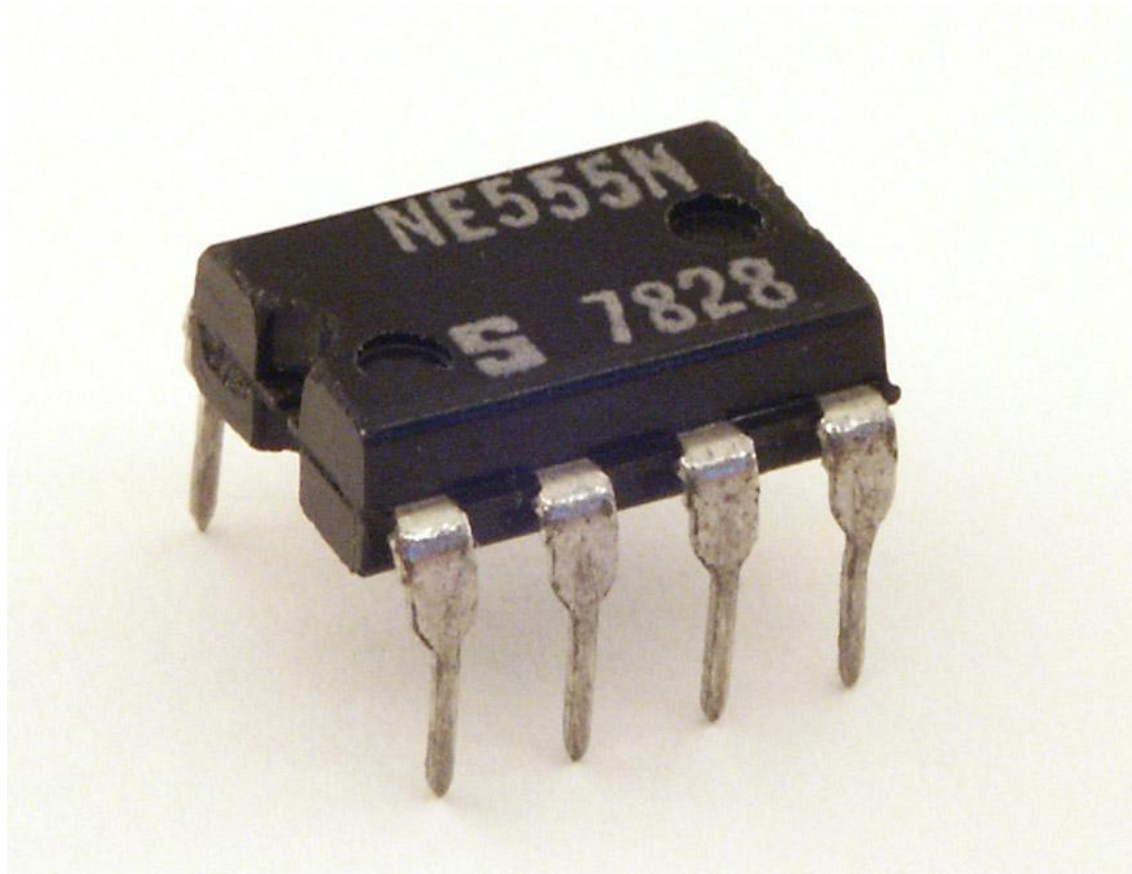


PWM

Comment ca fonctionne?

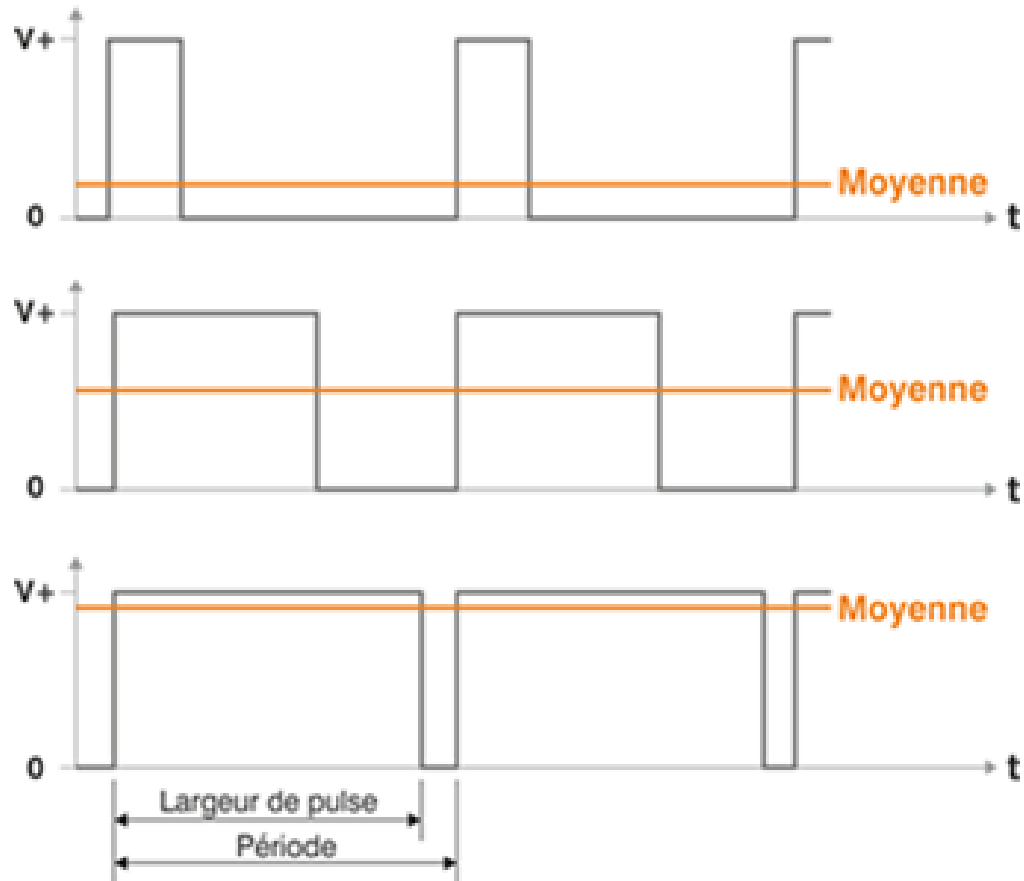

PWM

A quoi ça ressemble?

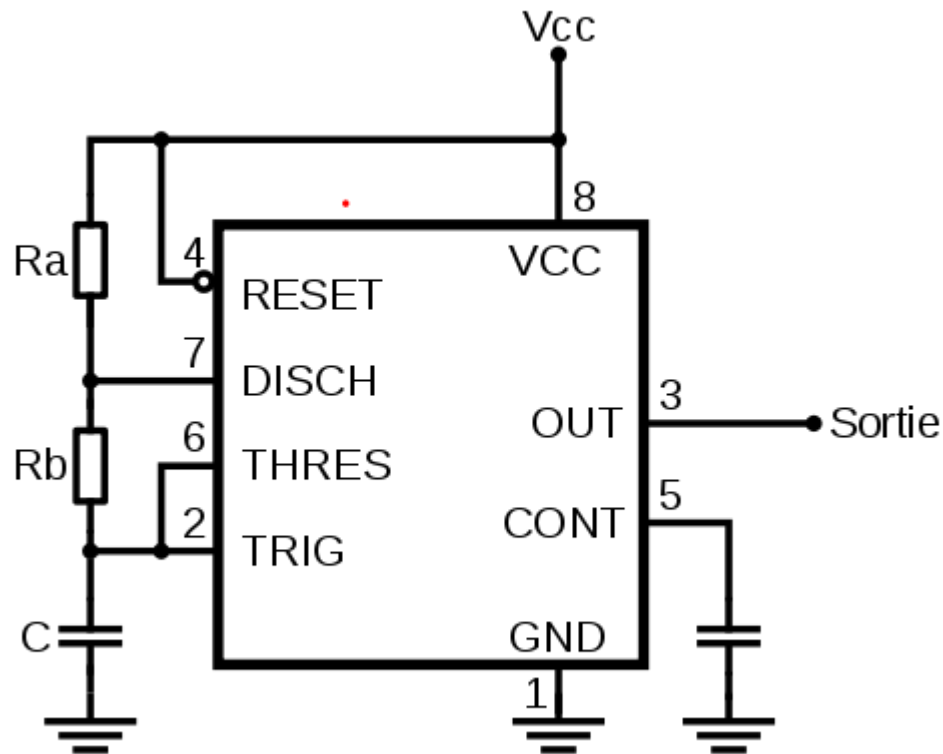


NE555



PWM & PRismino

Comment fait-on?

Arduino functions in red

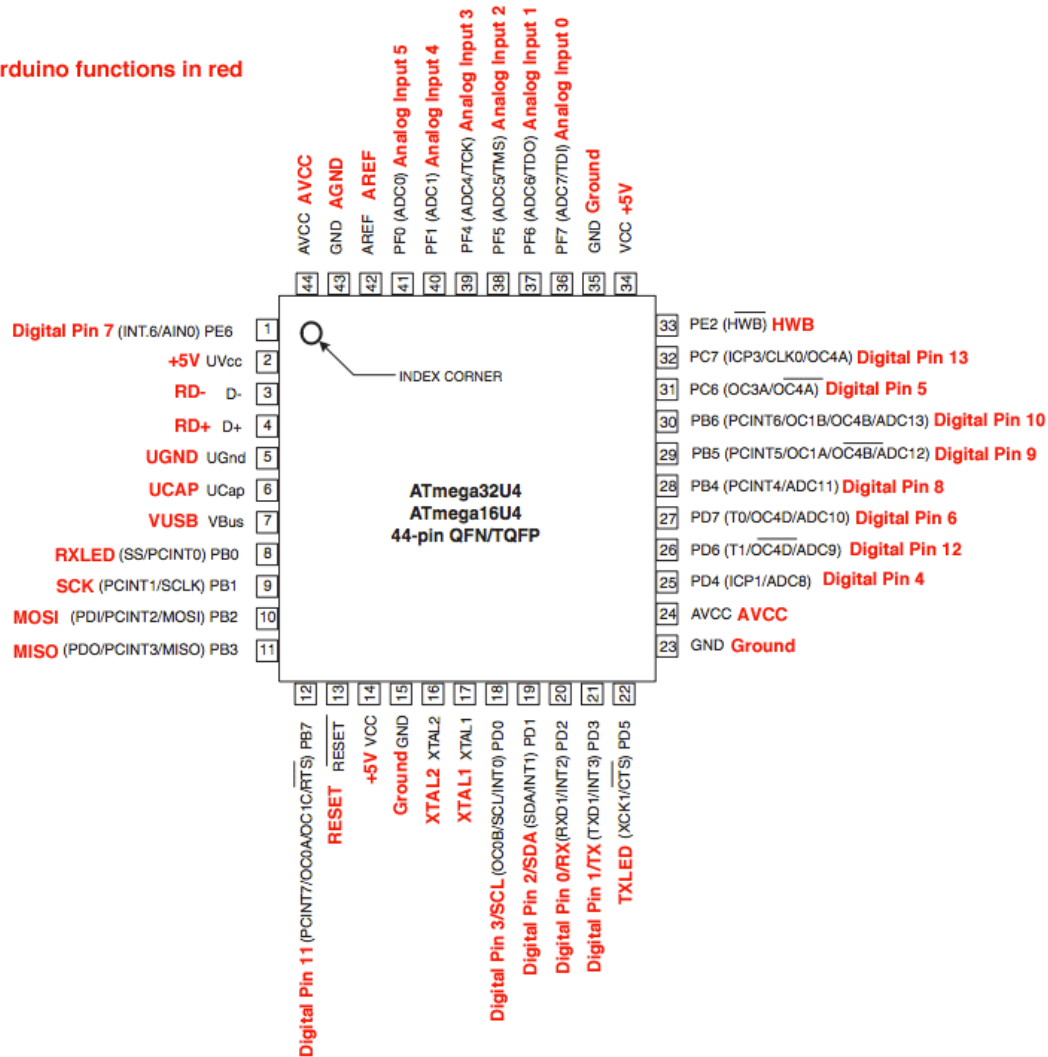

On choisit un pin digital parmi les pins disponibles: 5, 6, 9, 10, 11 et 13

PWM & PRismino

Le programme



```
analogWrite(analogOutPin, outputValue);
```


outputValue 0 -> 255 corresp. duty cycle 0 -> 100%

Fonctionnement typique 490 Hz
Fonctionne sur les pins 3, 5, 6, 9, 10, and 11

PWM



Exemple d'utilisation: Servo-moteur


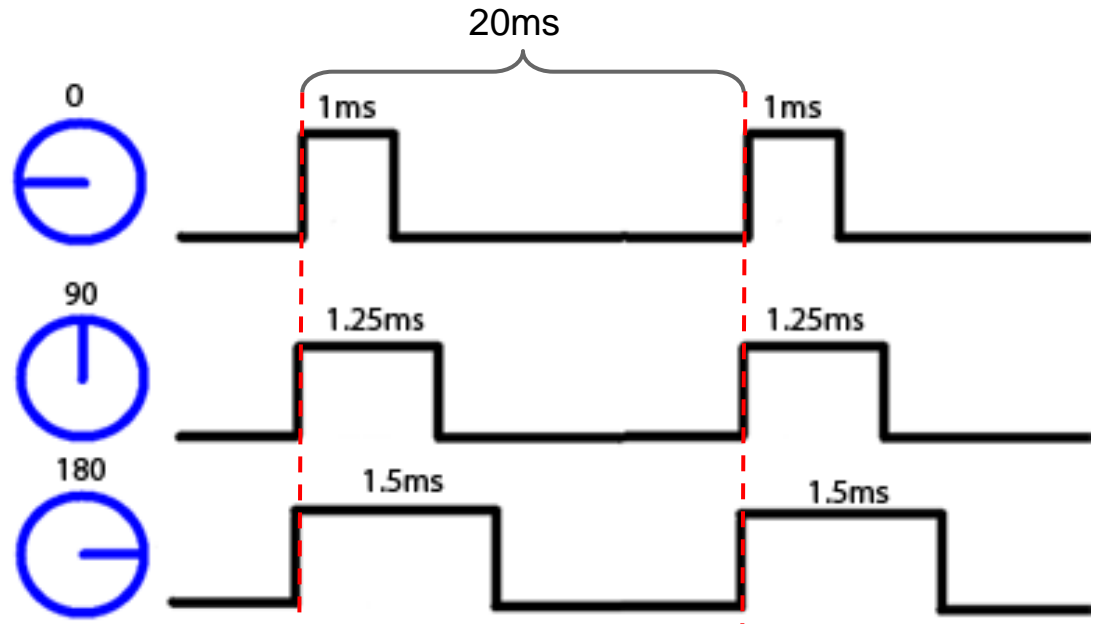


File → Examples → PRismino → ServoMotor

PWM




Exemple d'utilisation: Led RGB 

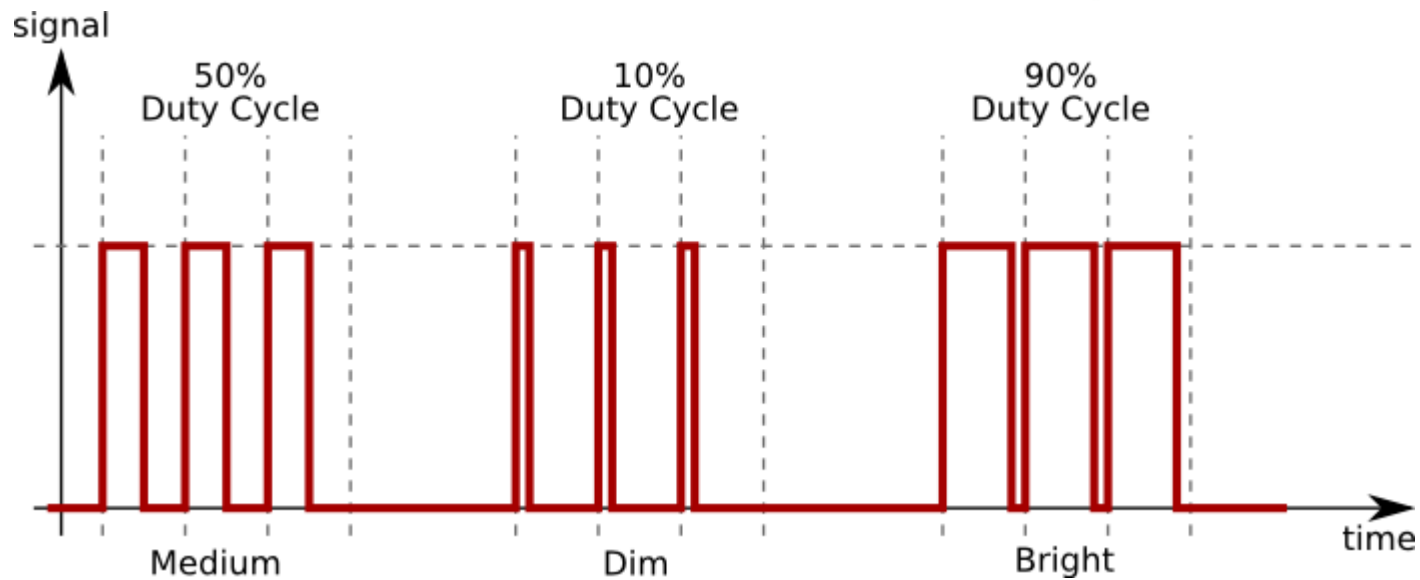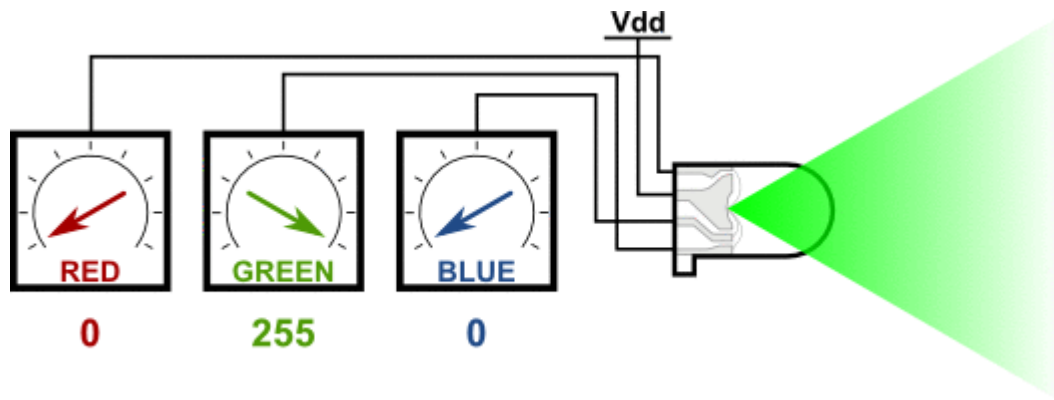

H

Qu'est-ce que c'est?

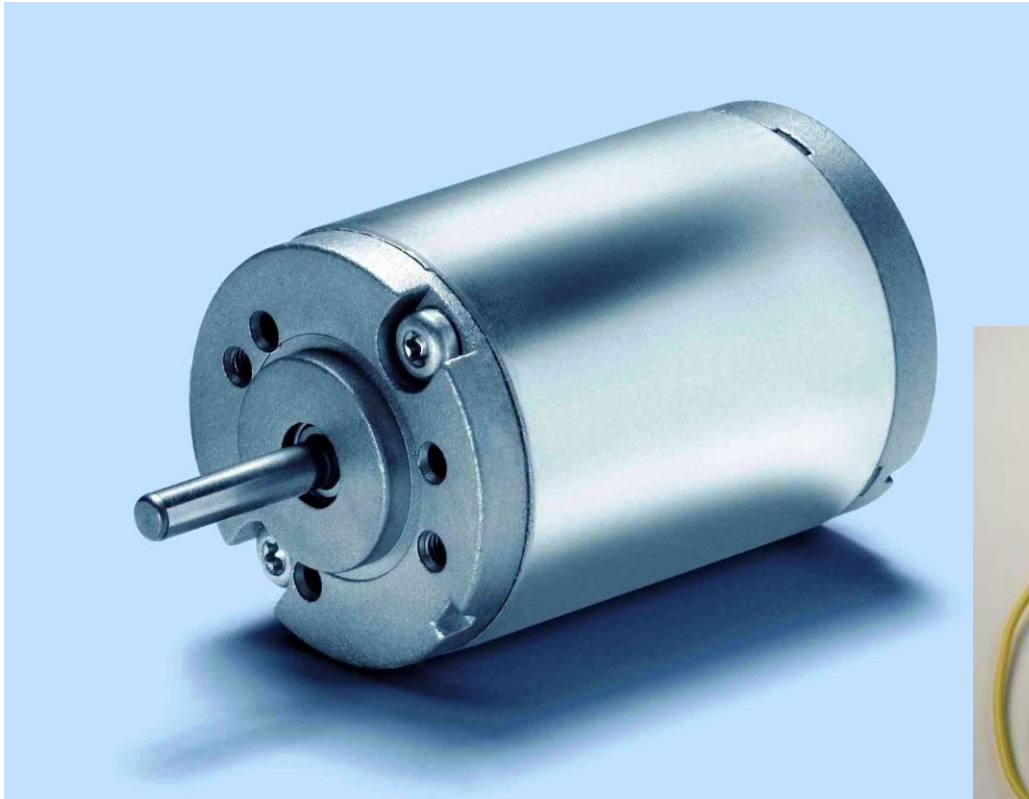


H


Comment ca fonctionne?




H bridge topology

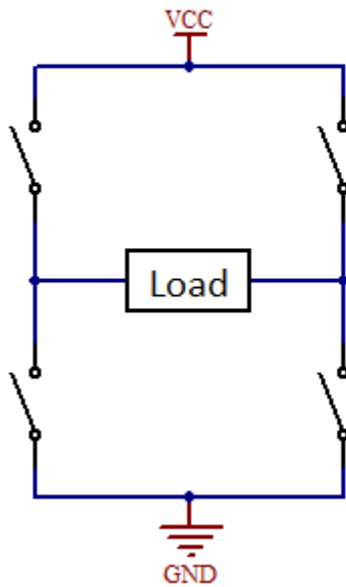

Connecting the load in one direction

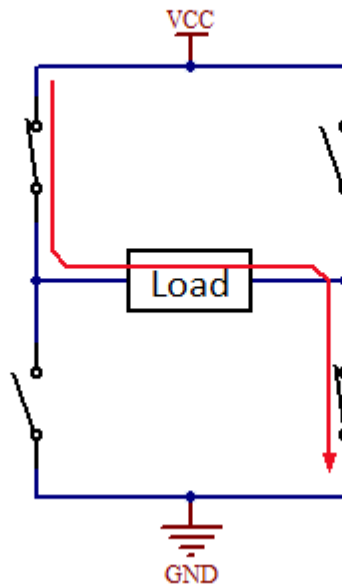


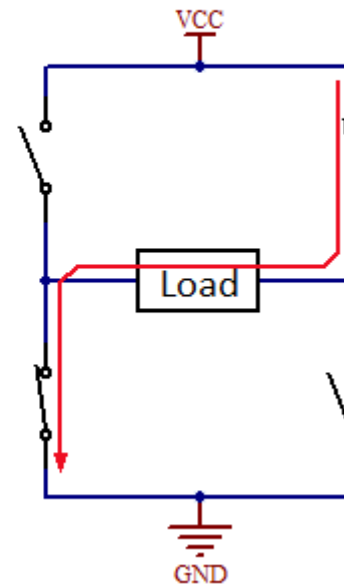Connecting the load in the other direction



H

La diode de roue libre

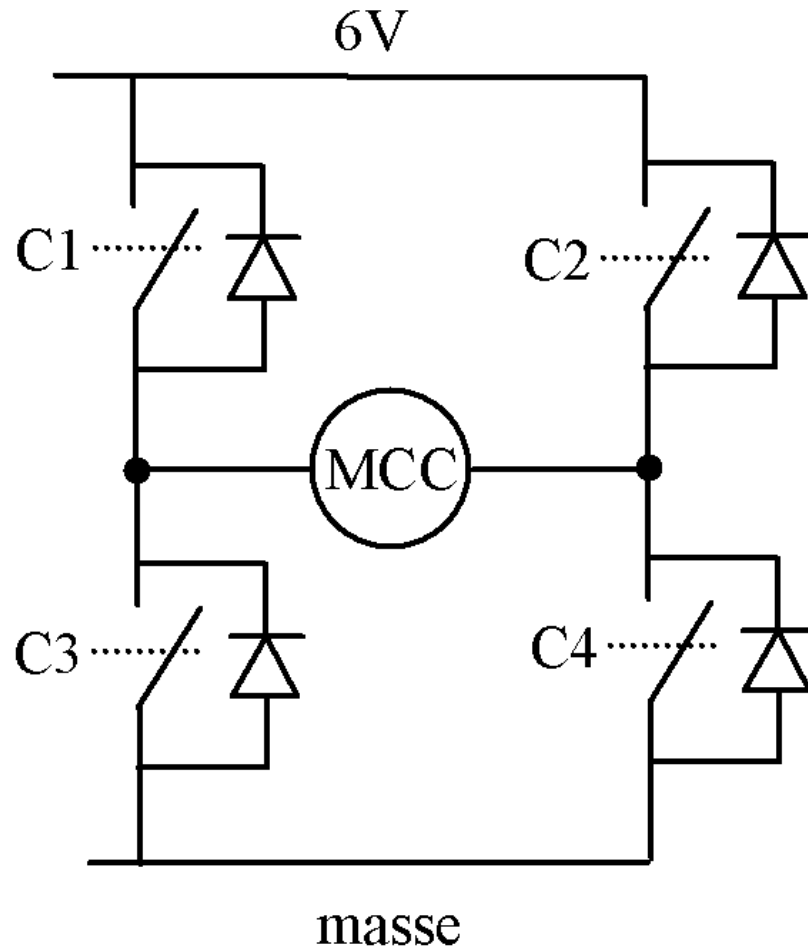


Pont en H & PRismino

Le programme



```
setSpeed(speedLeft, speedRight);
```

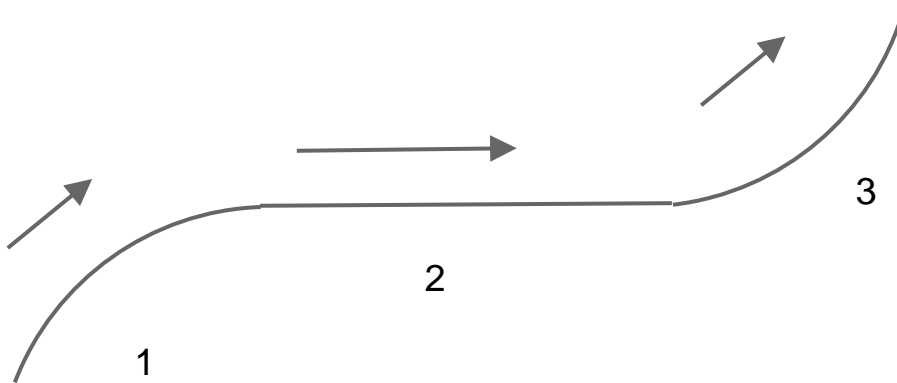speedRight et speedLeft acceptent chacun une valeurs de -100% → 0 → 100%



| | speedLeft | speedRight |
|---|-----------|------------|
| 1 | 70 | 20 |
| 2 | 50 | 50 |
| 3 | 20 | 70 |

Des questions?



N'hésitez pas à venir nous voir!
On répond avec plaisir



Infos!

- Journée montage/programmation
 - Samedi 26 octobre
 - En haut du BM, début à 9h
 - Jusqu'à 17h
 - Comités disponibles
 - Repas 5.-
 - Possibilité d'acheter un kit/s'inscrire

- Prochain démon: Boutons et Capteurs IR